

التوتر الكهربائي (تمارين)

تمرين 1

نقيس بواسطة فولطметр يحتوي مينائه على 100 تدريجة توبرا U . تستقر الإبرة عند التدريجة 42 لما نستعمل العيار 30V

1 - أوجد التوتر المقايس .

2 - أحسب الارتباط المطلق . وأعط تأثير قيمة التوتر .

نعطي فئة الجهاز 2 . أحسب الارتباط النسبي .

تمرين 2

نعتبر الدارة الكهربائية المبنية في الشكل 1 التالي لقياس التوتر U_{BC} نستعمل راسب التذبذب ، عند استعمال الحساسية $2V/cm$ تنتقل البقعة الضوئية نحو الأسفل ب 5 cm

1 بين على التبيانية ربط كاشف التذبذب

2 - أوجد قيمة التوتر U_{BC} ومثله رمزا على الشكل (بالسهم)

3 - إذا علمت أن التوتر $U_{PN} = -55V$ فما هي قيمة التوتر U_{AB} .

تمرين 3

نطبق بواسطة GBF توبرا جيبيا بين مربطي راسم التذبذب ، فنحصل على الرسم التذبذبي التالي :

1 - حدد القيمة القصوى U_m و القيمة الفعالة U_e للتوتر المتناوب الجيبي .

2 - احسب الدور T واستنتج التردد f .

تمرين 4

نستعمل في الدارة الممثلة في الشكل 3 أسفله ثنائيات القطب D_1 و D_2 مماثلة . نقيس التوتر $U_{FE} = 12V$

1 - استنتاج معللا جوابك قيمة كل من التوترين U_{PN} و U_{AC} .

2 - النقطة A مرتبطة بهيكل جهدتها منعدم . استنتاج الجهد الكهربائي في النقطة التالية : F و E و C و B . نعطي التوتر $U_{AB} = 6V$.

3 - نعرض ثنائي القطب AB بسلك الرابط . حدد قيمة التوتر U_{BC} .

4 - بين كيفية ربط الفولطметр لقياس التوتر U_{EF} .

5 - باستعمال العيار 20V ، ما القيمة التي يشير إليها الفولطметр بالنسبة لميناء يحتوي على 100 تدريجة .

تمرين 5

في الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل 4 نستعمل ثلاث مصابيح مماثلة وثنائي قطب D_1 و D_2 مماثلة كذلك . قيمة التوتر بين كل مصباح تساوي $3,5V$.

1 - أحسب التوتر U_{PN} بين مربطي المولد .

2 - مثل هذا التوتر بواسطة سهم على الشكل .

3 - أحسب التوتر بين مربطي ثنائي القطب D_1 . مثل هذا التوتر على الشكل .

