

الترانزيستور

النموذج 1:

نعتبر التركيب المبين جانبه ،
حيث الترانزيستور له تضخيم ساكن للتيار $\beta=100$
وبواسطة فوطومتر اليكتروني نقيس التوترات التالية :

$$U_{CE} = 6V \quad U_{BE} = 0.7V \quad U_{AC} = 3V$$

علما أن الترانزيستور يشتغل في النظام الخطي .

أحسب :

1 - قيمة شدة تيار

المجموع I_c


2 - قيمة المقاومة R_1

3 - قيمة شدة تيار

الباعث I_E

4 - أستنتج قيمة

المقاومة R_3

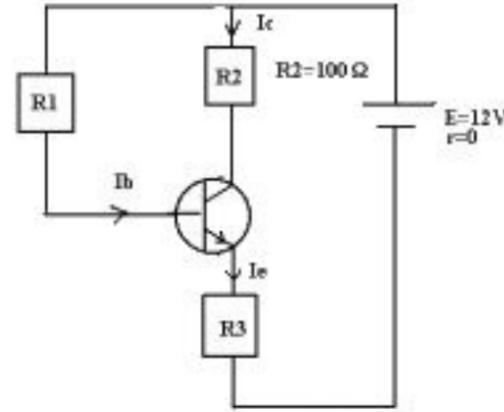

النموذج 2:

يتكون التركيب الممثل في الشكل (1) من :

- مولد كهربائي G فوته الكهرومحرركة $E=4,5V$ ومقاومته الداخلية مهمله .

- ترانزيستور له معامل التضخيم للتيار $\beta=100$ وتوتر $U_{BE}=0,7V$ عند اشتغاله في النظام الخطي .

- مصباح (L)

- مقاوومة ضوئية (L.D.R) مقاومتها R_1 تتغير حسب الإضاءة بين القيمتين $10^6 \Omega$ في الظلام و 400Ω في الضوء الباهر

- موصل أوومي مقاومتها $R_8=1K\Omega$

- أمبيرمتر

1 - ما نوع الترانزيستور المستعمل وما هي أسماء المرابط الثلاثة C, E, B ؟

2 - بين بدون حساب ،

أن الترانزيستور يكون

منوقفا عندما تكون

المقاوومة الضوئية في


الظلام . أستنتج قيمة

التوتر U_{CE} في هذه

الحالة

3 - عند إضاءة المقاوومة

الضوئي

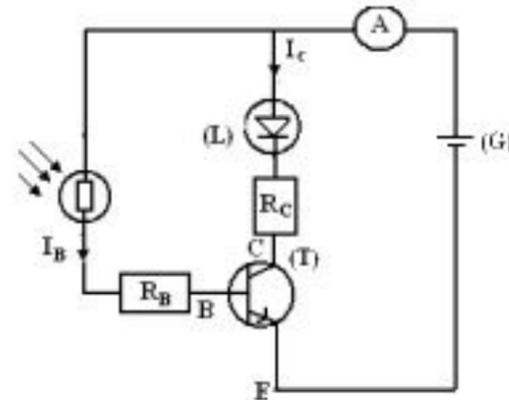

$$R_1 = \frac{E - U_{BE}}{I_B} - R_B$$

3 - 2 أحسب قيمة R_1 علما أن الترانزيستور في ضوء ملأئم يشير الأمبيرمتر إلى الشدة $I=42,42mA$.


3 - 1 أثبت العلاقة التالية :

يشتغل في النظام الخطي .

4 - نعوض المصباح (L) بصمام ثنائي متألق كهربائيا مؤتمل (عتبة توتره $U_L=1,9V$ وتحمل تيارا شدته القصوى $I_{Cmax}=30mA$) وموصل مقاومته R_C (أنظر الشكل 2)

حدد القيمة الدنيا للمقاوومة R_C لكي لا يتلف الصمام المتألق كهربائيا في حالة اشتغال الترانزيستور في نظام الإشباع .

5 - ما هو دور كل من المولد والمقاوومة الضوئية في التركيبين السابقين ؟

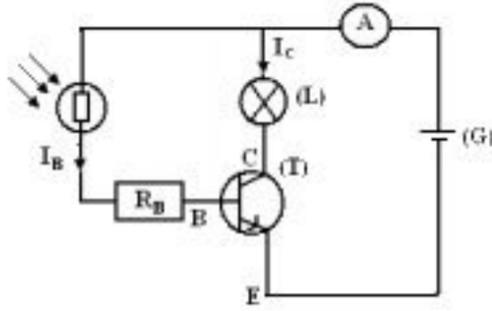

النموذج 3:

نستعمل ترانزيستورا في التركيب المبين أسفله حيث معامل التضخيم $\beta=200$ وأنه يبقى منوقفا إذا كان التوتر

$U_{BE} < 0,6V$. نعطي : $R_2=1K\Omega$ و $R_3=500\Omega$

1 - بالنسبة لقيمة

معينة للمقاوومة R_1

يشتغل الترانزيستور

في النظام الخطي

حيث $U_{CE}=7V$ و

$U_{BE}=0,80V$

أ - أحسب شدة

التيار العار في

الموصل الأومي ذي

المقاوومة R_2 . ثم

استنتج شدة تيار


القاعدة I_B .

ب - أحسب قيمة المقاوومة R_1 .

2 - نغير المقاوومة R_1 ليصبح الترانزيستور مشبعا ($U_{CE}=0$)

أ - أحسب I_S شدة تيار الإشباع في دائرة المجموع .

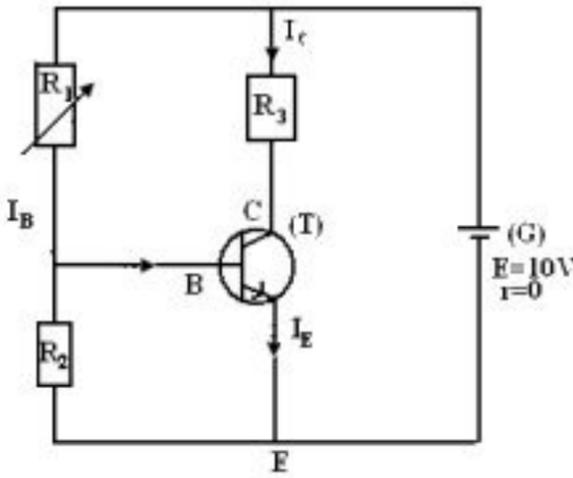ب - استنتج القيمة الدنيا لشدة التيار في دائرة القاعدة .



د. عادل محند

الجدع المشترك العلمي