

تضمين الوسع Modulation d'amplitude

I - مبدأ تضمين الوسع

1 - الإبراز التجريبي

أ - الدارة المتكاملة المنجزة للجاء AD633

نعتبر دالتين $s(t)$ و $p(t)$ حيث تمثل $s(t)$ الإشارة التي تضم المعلومة و $p(t) = P_m \cos(2\pi F_p \cdot t)$ الموجة الحاملة .

نقوم بعملية الجمع $s(t) + p(t)$ وبعملية الجداء $(s(t) \cdot p(t))$.

1 - تتحقق من أن عملية الجداء تتمكن من الحصول على دالة $u(t)$ ذات وسع يتغير مع الزمن $u(t) = U_m(t) \cos(2\pi F_p \cdot t)$.



ما اسم هذه العملية ؟

2 - تقوم الدارة الكهربائية المتكاملة AD633 بإنجاز جداء دالتين ، وهي عبارة عن علبة سوداء تسمى بقة إلكترونية Bus ، توفر على ثمانية مرابط ، يتم التعرف عليها بواسطة علامة توجد أعلى الدارة وتدعى علامة الترقيم .

نأخذ الدارة المتكاملة AD633 بحيث تكون علامة الترقيم إلى أعلى ، ونرقم المرابط الثمانية من الرقم 1 إلى الرقم 8 ، في المنهج المعاكس لعقارب الساعة .

2 - 1 حدد أرقام المرابط التالية : المدخلان E_1 و E_2 ، المدخل الذي يجب ربطه بتغذية سالبة -15V والمدخل الذي يجب ربطه بتغذية موجبة 15V + والمخرج S .

2 - 2 كيف يجب ربط المرابط 2 و 4 و 6 ؟

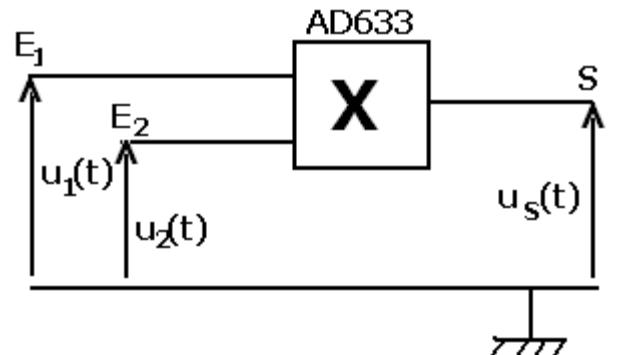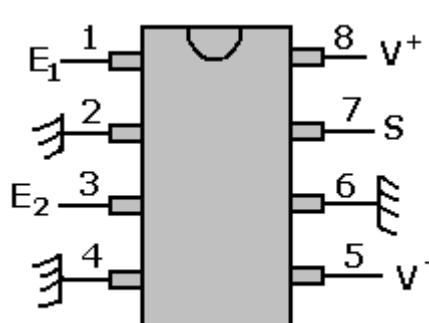

خلاصة :

تمكن الدارة المتكاملة AD633 من الحصول عند مخرجها S على دالة $u_s(t)$ تتناسب اضطرادا مع جداء الدالتين $u_1(t)$ و $u_2(t)$ المطبقيين عند مدخليهما E_1 و E_2 .

$u_s(t) = k \cdot u_1(t) \cdot u_2(t)$ حيث k ثابتة التنااسب وهي تتعلق بالدارة الكهربائية المتكاملة .

ب - الإبراز التجريبي لتضمين الوسع


نشاط تجاري 1 : إنجاز تضمين الوسع

نجز التركيب التجريبي جانبه حيث :


* يطبق مولد GBF₁ في المدخل E_1 توثر $u_1(t) = U_0 \sin(2\pi f t)$.

إشارة جيبية وسعتها $S_m = 2V$ وترددتها $f = 100Hz$ و U_0 توثر مستمر ضبط بواسطة GBF₁ على القيمة $U_0 = 3V > U_m$

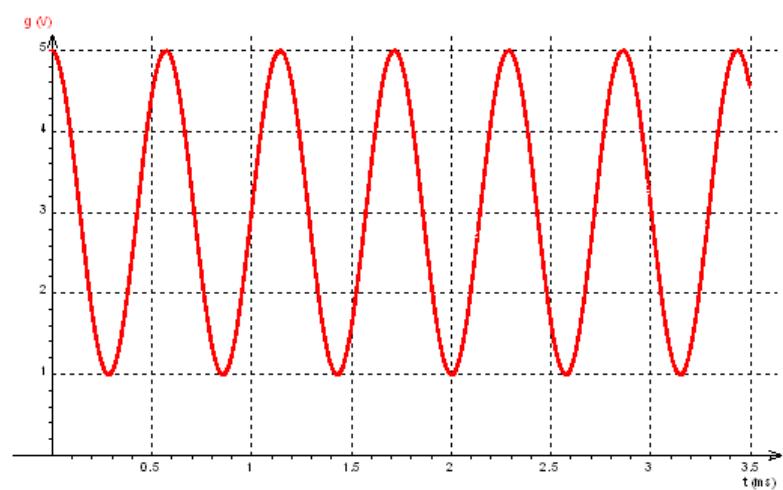
نعاين على شاشة راسم التذبذب وفي المدخل E_1 التوتر $U_0 \sin(2\pi f t)$ ، فنحصل على الإشارة (الشكل 1)



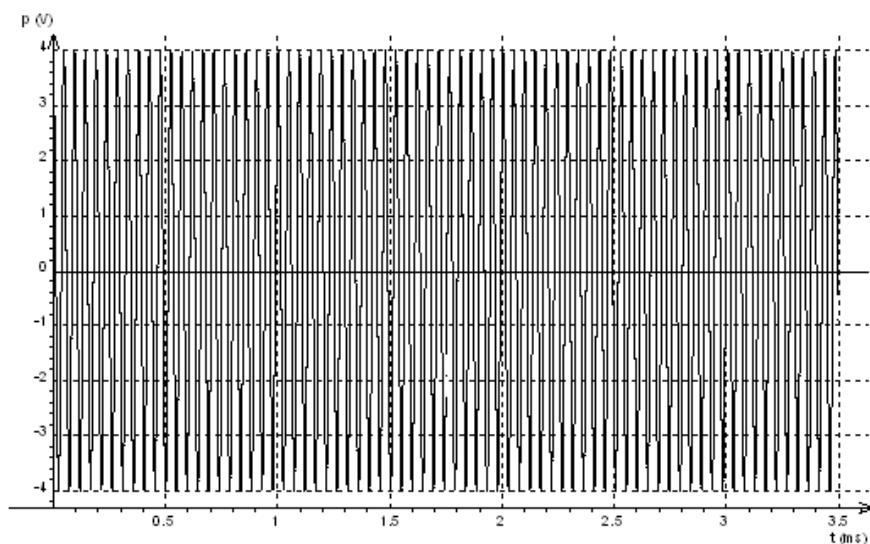* نطبق في المدخل E_2 ، بواسطة GBF_2 توتر جيبي $p(t)$ وسعه $P_m=4V$ وتردد $F_p=1,2kHz$ فنحصل على الشكل (2)
نعاين $p(t)$ في المدخل Σ_2 لراسم التذبذب فنحصل على الشكل (2)



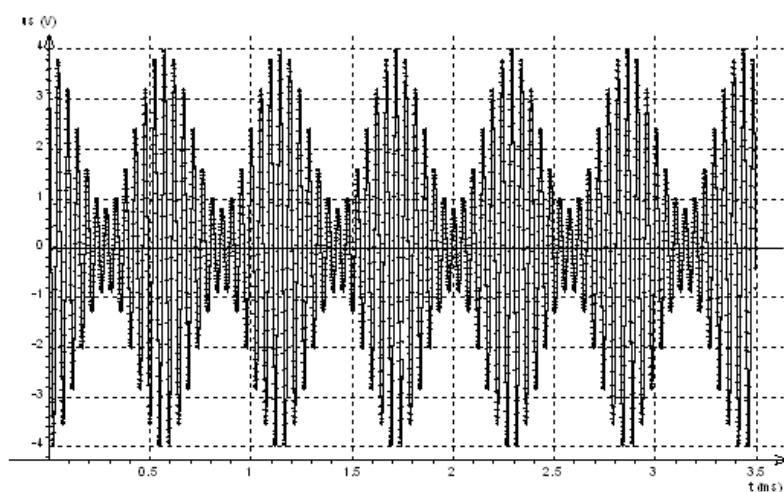نعاين على شاشة راسم التذبذب توتر الخروج $u_s(t)$ فنحصل على الشكل (3)



- 1 - صف التوتر $u_s(t)$ المحصل عند الخروج .
- 2 - قارن غلاف التوتر $u_s(t)$ مع الإشارة التي تضم المعلومة $s(t)$.
- 5 - ما التوتر الحامل ؟ وما التوتر المضمن ؟



خلاصة :

التوتر المحصل عند مخرج الدارة المتكاملة المنجزة للجداه ، توتر مضمون الوسع يضمّن التوتر ذو التردد المنخفض وسع التوتر ذا التردد العالي والذي يسمى التوتر الحامل .

1 - 2 تعبير التوتر المضمون

عند المدخل E_1 للدارة المتكاملة ، لدينا $U_0 + s(t)$ مع أن U_0 المركبة المستمرة للتوتر و $s(t) = S_m \cos(2\pi f_s t)$.

$p(t) = P_m \cos(2\pi F_p t)$ هو :

عند المخرج S لدينا التوتر $[s(t) + U_0]$

$$u_s(t) = k \cdot p(t) \cdot [s(t) + U_0] = k \cdot P_m \cdot \cos(2\pi F_p t) \cdot [s(t) + U_0]$$

نعلم أن التعبير العام للتوتر مضمون الوسع هو : $u(t) = U_m \cdot \cos(2\pi F_p t)$ فإن

$$U_m(t) = k \cdot P_m \cdot (s(t) + U_0)$$

$$\text{نضع } b = U_0 \text{ و } a = k \cdot P_m$$

فيصبح الوسع : $U_m(t) = a \cdot (s(t) + b)$ أي عبارة عن دالة تالية للتوتر المضمون $s(t)$. و $U_m(t)$ الوسع

المضمون أي أنه يعيد تغيرات $s(t)$

1 - 3 حالة توتر مضمون حيبي .

نعتبر أن التوتر المضمون دالة حいبية على الشكل التالي : $s(t) = S_m \cos(2\pi f_s t)$ يصبح الوسع المضمون هو :

$$U_m(t) = k \cdot P_m \cdot \left(S_m \cos(2\pi f_s t) + U_0 \right) \Rightarrow U_m(t) = k \cdot P_m \cdot U_0 \left(\left(\frac{S_m}{U_0} \right) \cos(2\pi f_s t) + 1 \right)$$

نضع : $m = \frac{S_m}{U_0}$ و $A = k \cdot P_m \cdot U_0$ ، فتصبح العلاقة على الشكل التالي :

$$U_m(t) = A(m \cos(2\pi f_s t) + 1)$$

نسمي m نسبة التضمين le taux de modulation من خلال العلاقة يتبين أن الوسع المضمون يتغير بين قيمتين :

$$U_{m \max} = A(m+1) \text{ و } U_{m \min} = A(-m+1)$$

عن نسبة التضمين بدالة $U_{m \min}$ و $U_{m \max}$ بالعلاقة التالية :

$$m = \frac{U_{m \max} - U_{m \min}}{U_{m \max} + U_{m \min}}$$

تطبيق :

ما قيمة تردد التوتر المضمون الممثل في الشكل 3 ؟


$$f_s = \frac{1}{2,3 \cdot 10^{-3}} \approx 430 \text{ Hz}$$

2 - أحسب نسبة التضمين نعطي : الحساسية الرئيسية هي 1 V/div


$$m = \frac{U_{m \max} - U_{m \min}}{U_{m \max} + U_{m \min}} = \frac{3-1}{3+1} = 0,5$$

1 - 4 جودة التضمين

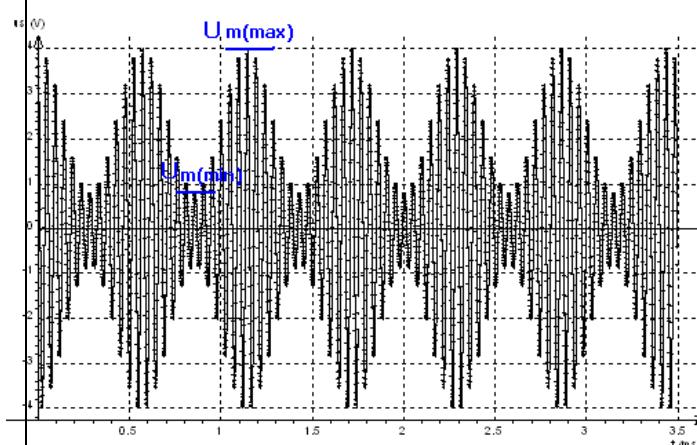
النشاط التجاري 2 : شروط الحصول على تضمين حيد للوسع .




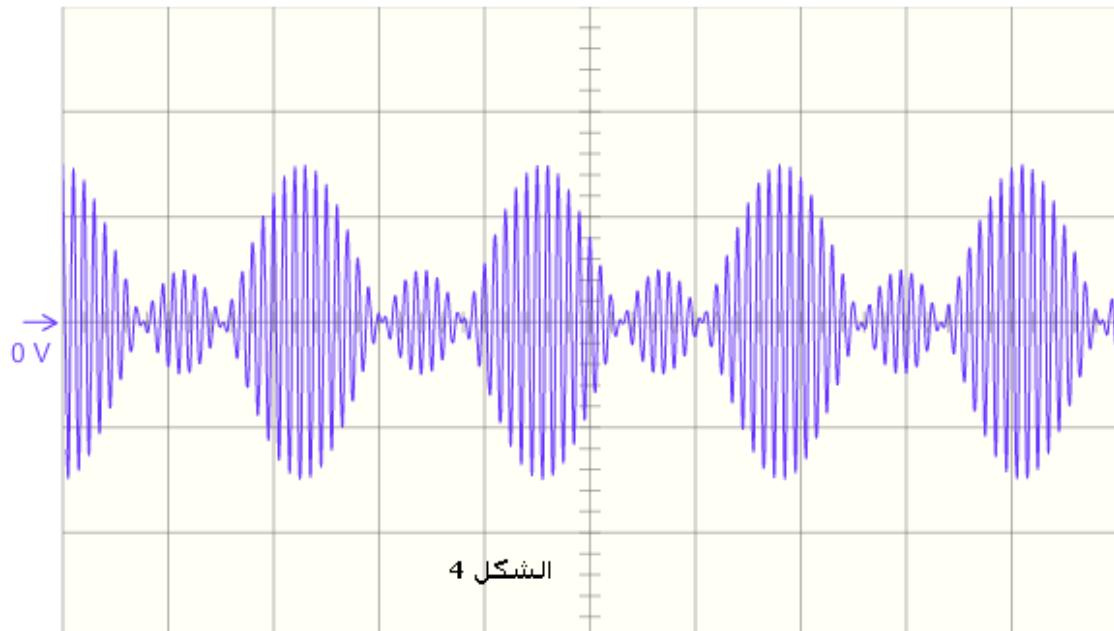نحتفظ بالتركيب الكهربائي السابق ونضبط U_0 و S_m بحيث تكون $S_m < U_0$. نشاهد على الشاشة التوتر $u_s(t)$.



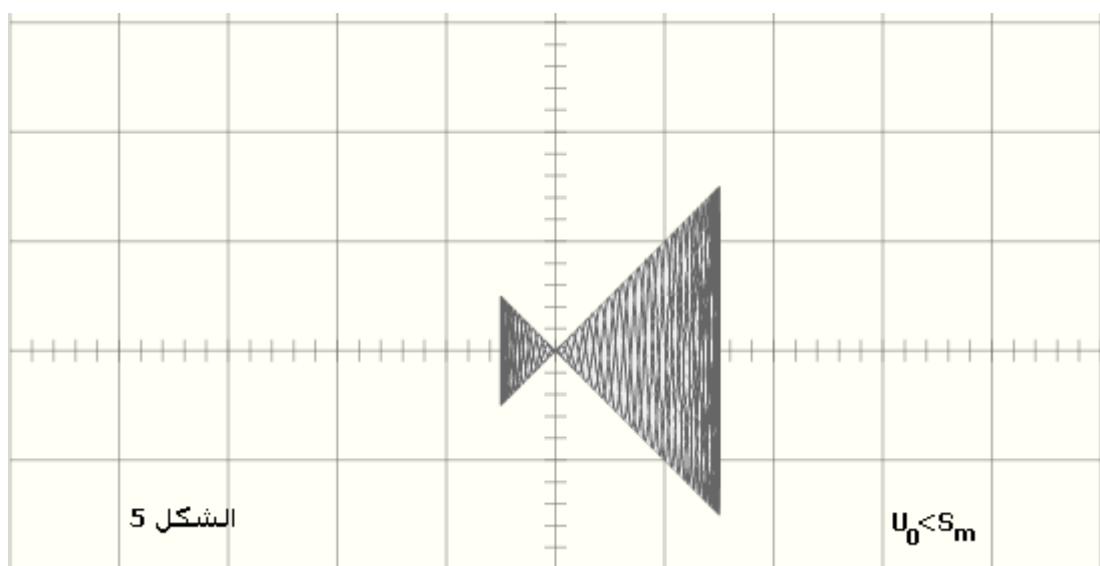نربط التوتر المضمن بالمدخل X والتوتر المضمن $(u_s(t))$ بالمدخل Y لرسم التذبذب ونضبط زر الكسح على النظام XY . يمثل الشكل 5 والشكل 6 نموذجين للرسم التذبذبي المحصل عليه .



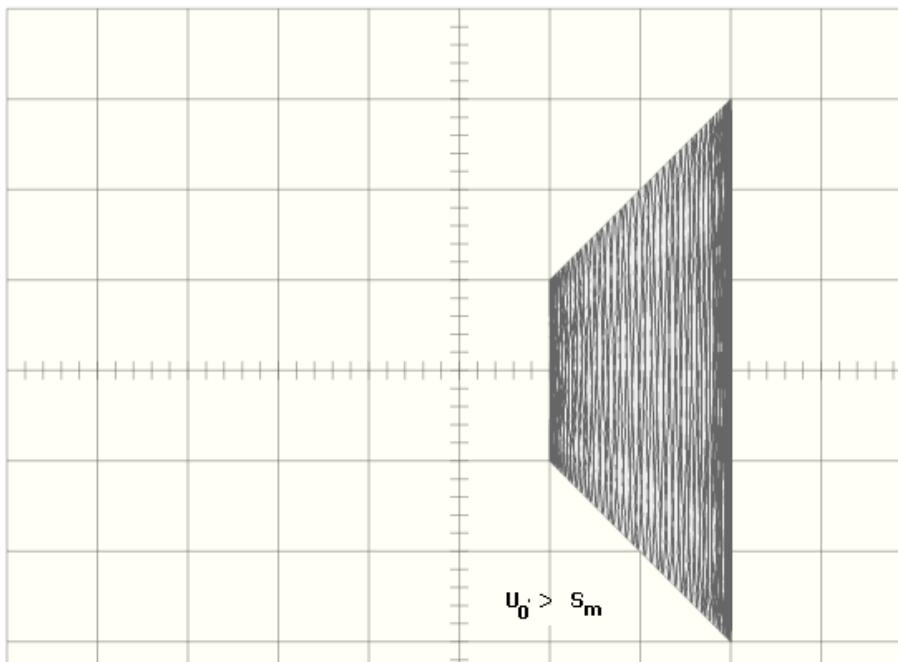

1 – قارن غلاف التوتر (U_0) مع الإشارة ($s(t)$) . هل تضمين الوسع في هذه الحالة جيد ؟

2

شكل شبه منحرف ؟

3 – نعيد التجربة بعد ضبط U_0 و S_m حيث $U_0 > S_m$.

3 – 1 هل تضمين الوسع في هذه الحالة جيد ؟ علل جوابك .

3 – 2 تأكد من الحصول على رسم تذبذبي ذي شكل شبه منحرف على النظام XY .

4 – نلاحظ بـ $U_0 > S_m$ ونغير قيم التردددين F_p و f_s . باستعمال طريقة شبه المنحرف ، تحقق من أن تضمين الوسع يكون ذا جودة عالية إذا كان التردد F_p أكبر بكثير من f_s .

خلاصة :

للتتأكد من الحصول على تضمين وسع حيد نستعمل طريقة شبه المنحرف وهي كالتالي

– ربط التوتر المضمّن ($s(t)$) بالمدخل X لراسم التذبذب .

– ربط التوتر المضمّن (U_0) بالمدخل Y .

– إزالة الكسح لراسم التذبذب (النظام XY) .

فنجعل على شكل شبه منحرف على شاشة راسم التذبذب .

شروط الحصول على تضمين حيد للوسع :

للحصول على تضمين للوسع ذي جودة جيدة يجب أن :

– يكون التوتر U_0 أكبر من S_m ($U_0 > S_m$) أي أن نسبة التضمين تكون $m < 1$

$$S_m < U_0 \Rightarrow \frac{S_m}{U_0} < 1 \Rightarrow m < 1$$

يكون تردد توتر الحامل F_p أكبر بكثير من تردد التوتر المضمّن f_s ($F_p > f_s$) على الأقل . $F_p > 10f_s$

Démodulation II – إزالة التضمين .


1 – المرشحات RC

النشاط التجاري 4


المناولة 1

ننجز التركيبين التجاريين الممثلين في الشكل (1) (RC على التوالي) والشكل (2)

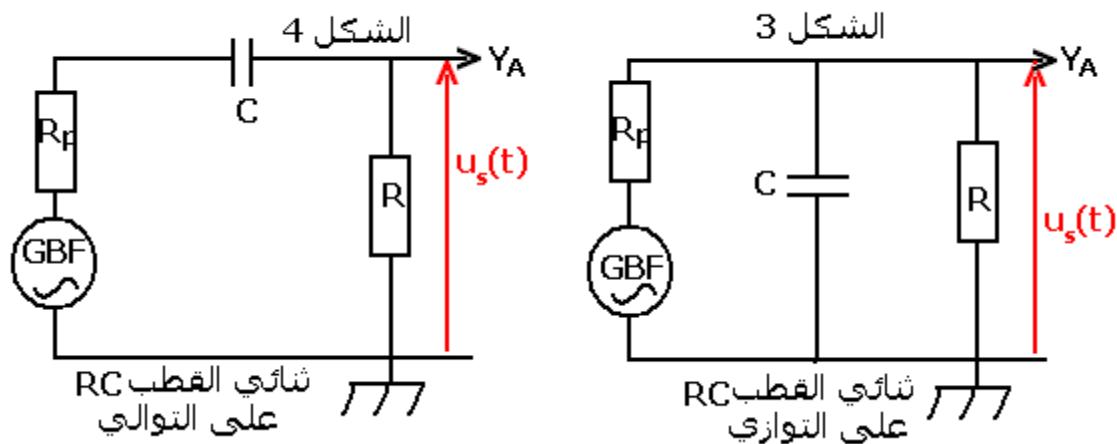(RC على التوازي) والمكونين من مولد للتردد المنخفض وموصلان أو مبيان $R_p = 1k\Omega$ لللوقاية و مكثف سعته $C=5\mu F$ و راسم التذبذب رقمي و حاسوب مزود ببرنام ملائم . نضبط المولد على توتر جيبي وسعة $U_m=100V$ ثابت .



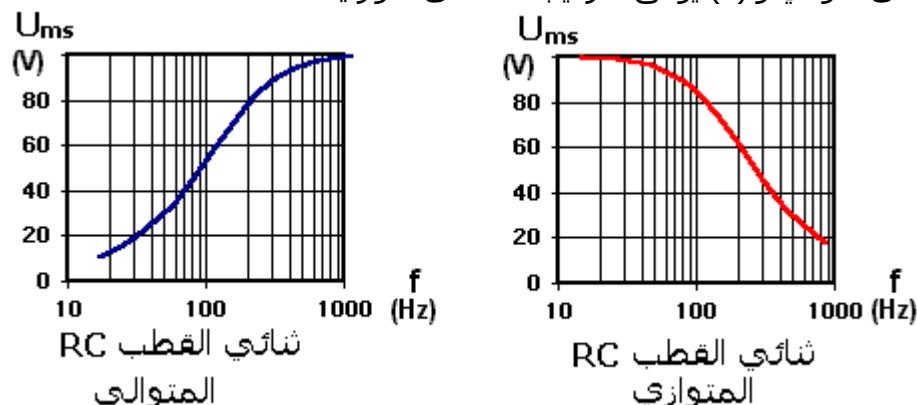نغير التردد f من القيمة $10Hz$ إلى $1kHz$ وفي كل مرة نقيس بواسطة راسم التذبذب الوسع U_m لتوتر الخروج $u_s(t)$ بالنسبة لكل تركيب . نمثل تغيرات الوسع U_m بدالة التردد f فنحصل على المنحنيين ذي الشكلين (3) الموافق للتركيب RC على التوازي و (4) يوافق التركيب RC على التوالى .




- حدد بالنسبة لكل منحنى قيمة الوسع U_m عند الترددات العالية .
- نسمى مرشح ممر الإشارات ذات ترددات المنخفضة (filtre passe-bas) الدارة الكهربائية التي تسمح بمرور إشارات ذات ترددات منخفضة . نسمى مرشح ممر الإشارات ذات ترددات العالية (filtre passe-haut) الدارة الكهربائية التي تسمح بمرور إشارات ذات ترددات عالية .
- تعرف على شائي القطب RC الذي يلعب دور المرشح الممر للترددات المنخفضة ، وعلى شائي القطب RC الذي يلعب دور المرشح الممر للترددات العالية .

3


تقوم بذلك ؟ علل جوابك .

المناولة 2 : كاشف الغلاف

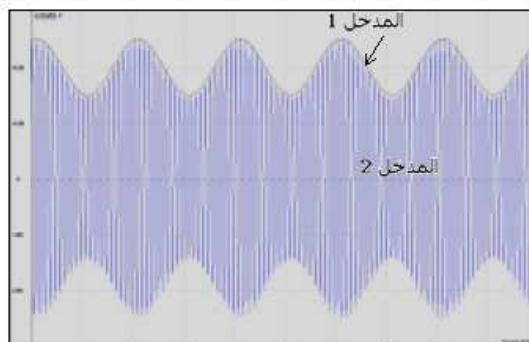
للحصول على الإشارة المعلومة التي الإشارة المضمّنة $u_s(t)$ يجب استعمال كشف غلاف الإشارة المضمّنة ، تسمى هذه العملية بإزالة التضمين لهذا الغرض ننجز التركيب الكهربائي وهو عبارة عن



المدخل 1 علaf التوتير المضمّن
المدخل 2 الإشارة $u_e(t)$ مضمّنة للوسع

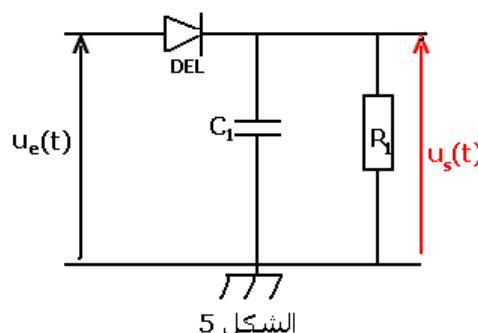

الشكل 5

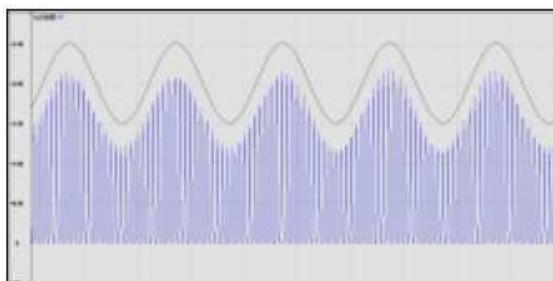

رباعي قطب مكون من صمام ثنائي ودارة متوازية RC . نطبق في مدخل هذا التركيب توترًا مضمّن الوسع $u_e(t)$ ، محصلًا بواسطة دارة متكاملة المنجزة للجداه .

نعاين بواسطة راسم التذبذب توتر الدخول $u_e(t)$ وتوتر الخروج $u_s(t)$. يمثل الشكل 5 الرسمين التذبذبين المحصلين بواسطة إشارة كهربائية جيبيّة .

1 – كيف يتصرف الصمام الثنائي DEL والذي تعتبره مثاليا في دارة كهربائية ؟

2 – قارن بين التوتر $u_e(t)$ وغلاف التوتير المضمّن $(u_e(t))_{\text{غ}}$. ما تأثير الصمام المتألق كهربائيًا على الإشارة $(u_e(t))_{\text{غ}}$ ؟

3 – تحقق من أن كشف غلاف التوتير المضمّن $(u_e(t))_{\text{غ}}$ يتم بكيفية جيدة ، إذا كان $T_p \ll R_s C_1 < T_s$ ، حيث T_p دور التوتير الحامل و T_s دور الإشارة المضمّنة .

خلاصة :


شروط الحصول على كشف غلاف جيد هي :
أن يكون التوتير في مخرج دارة كاشف الغلاف ذا

تموجات صغيرة وتتبع بكيفية أحسن شكل الإشارة المضمّنة .

ويتحقق هذا إذا كانت ثابتة الزمن $\tau = RC$ تحقق المترابطة التالية :

$$T_p \ll \tau < T_s \Rightarrow f_s < \frac{1}{\tau} \ll F_p$$

T_p دور التوتير الحامل و T_s دور الإشارة المضمّنة .

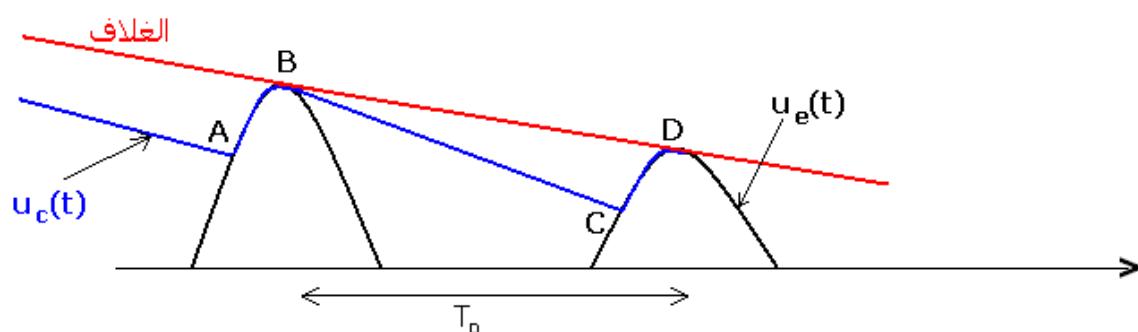



المناولة 3 : إنجاز إزالة تضمين الوسع .

نصيف للتركيب السابق ثانوي قطب $R_2 C_2$.
نعاين بواسطة راسم التذبذب توتر الدخول $u_e(t)$ وتوتر الخروج $u'_s(t)$.

1 – ما اسم ثانوي القطب $R_2 C_2$ المستعمل ؟ ما الدور الذي يلعبه ثانوي القطب $R_2 C_2$ في هذه التجربة ؟

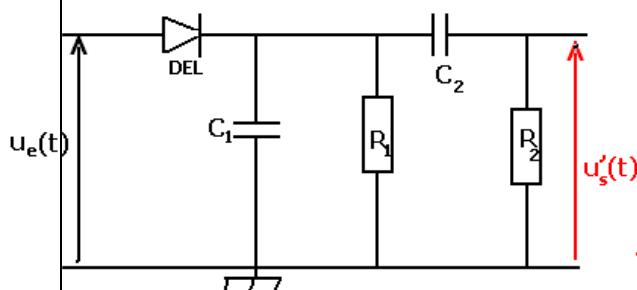2 – أذكر مختلف مراحل عملية إزالة تضمين الوسع



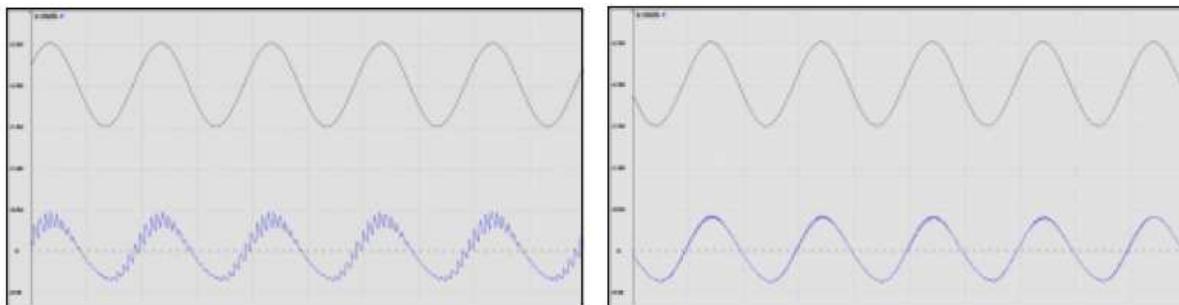

خلاصة :

ـ لإزالة تضمين توتر مضمّن الوسع يجب :
كشف غلاف التوتر المضمّن بواسطة صمام ثائي و مرشح للترددات المنخفضة ، ويكون هذا الكشف جيداً إذا تحقق الشرط : $T_p = RC < T_s \quad \tau = RC$.


ـ حذف المركبة المستمرة للتوتر بواسطة مرشح للترددات العالية .

بـ أرسم تبانية توضيحية تبين هذه المراحل .

III – إنجاز جهاز يستقبل بث إذاعي يتضمن الوسع .

1 – دراسة الدارة المتوازية LC : مرشح ممر للمنطقة passe – bande

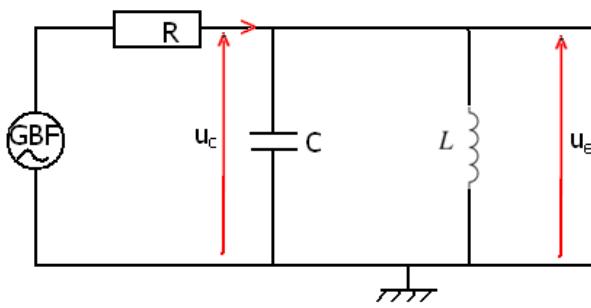نجز التركيب الكهربائي جانبه والذي يتكون من مكثف سعته $C = 10\mu F$ ووشيعة مركبة على التوازي مع المكثف معامل تحريضها الذاتي $H = 1H$ وموصل أومي مقاومته $R = 1k\Omega$.




طبق مولد التردد المنخفض توتراً جيبياً وسعة 1V ثابت .
تغير التردد f لمولد GBF ، وفي كل مرة نقيس بواسطة راسم التذبذب الوسع U لتوتر الخروج $U_o(t)$.
ندون الناتج في جدول ونحط المعنوي الممثل لتغيرات U_o بدالة f ، فنحصل على الشكل جانبه .

- 1 – صف منحني الاستجابة U_o بدالة f التردد المحصل .
- 2 – علل لماذا تسمى الدارة المتوازية LC مرشحاً ممراً للمنطقة .

- 3 – حدد مبيانيا التردد المواجب للقيمة القصوى للواسع U_o ، تم قارنه مع $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. كيف يمكن انتقاء إشارة ذات تردد معين f_0 .

2 – مبدأ اشتغال مرشح ممر للمنطقة .

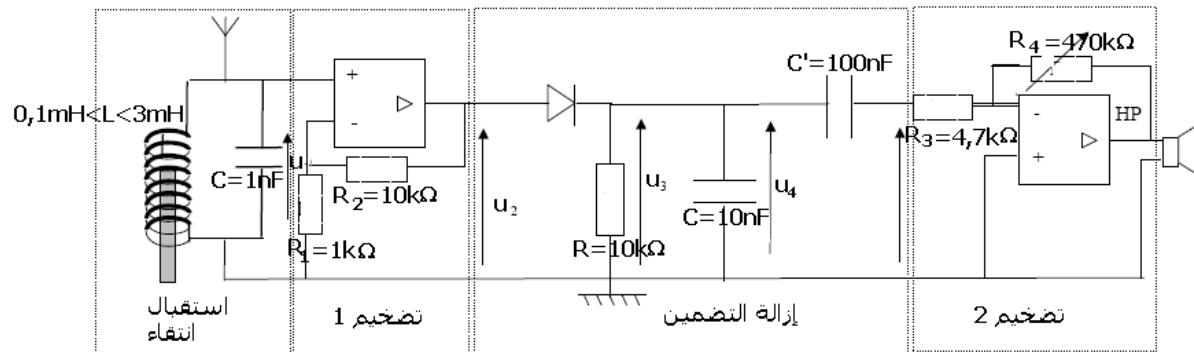عند ربط الدارة المتوازية LC بهوائي مستقبل للموجات الكهرومغناطيسية التي ترسلها المحطات الإذاعية ، ينشأ توتر كهربائي في هذا الهوائي . ولإنتقاء إرسال واحد أو محطة واحدة يلزم التوفيق بين التردد الخاص f_0 للدارة المتوازية LC وتردد الموجة المنبعثة من المحطة ، ويتم ذلك بضبط معامل التحريض الذاتي L أو سعة المكثف C .




3 – إنجاز جهاز مستقبل راديو بسيط .

نعرض في التركيب الكهربائي السابق مولد التردد المنخفض ، بهوائي للاستقبال ونستعمل وشيعة معامل تحريرها الذاتي L قابل للضبط . نضيف تركيباً مضخماً للتوتر ودارة إزالة التضمين . ننجز التركيب الكهربائي التجاري أعلاه ونغير معامل التحرير الذاتي L للحصول على بث إذاعي . نعاين بواسطة راسم التذبذب التوترات u_1 ، u_2 ، u_3 ، u_4 ، خلال اشتغال التركيب .

- 1 – تسمى الدارة المتوازية LC دارة التوافق circuit d'accord . ما مجال الترددات الممكن كصحه بواسطة هذه الدارة ؟
 - 2 – قارن بين التوترات الملاحظة واكتب تعليقاً حولها .
- خلاصة .**

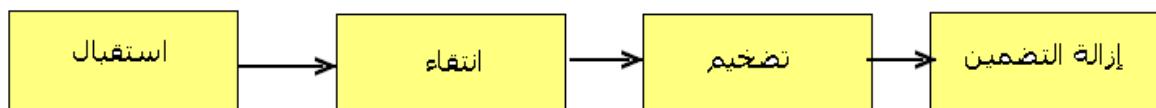تكون التوترات التي يلتقطها الهوائي ضعيفة جداً لذا يجب تصفيتها قبل إزالة تضمينها **المبدأ :**



يتكون المستقبل "الراديو AM" من :

- هوائي يلتقط موجات الرadio .
- ثنائي قطب LC ينتقي المحطة المرغوب فيها .
- مضخم التوتر المضمن المنتقى ؛
- دارة إزالة تضمين الوسع تسمح باسترجاع الإشارة المضمنة ، وهي مكونة من دارة كاشف الغلاف ومرشح مرمر للترددات العالية .