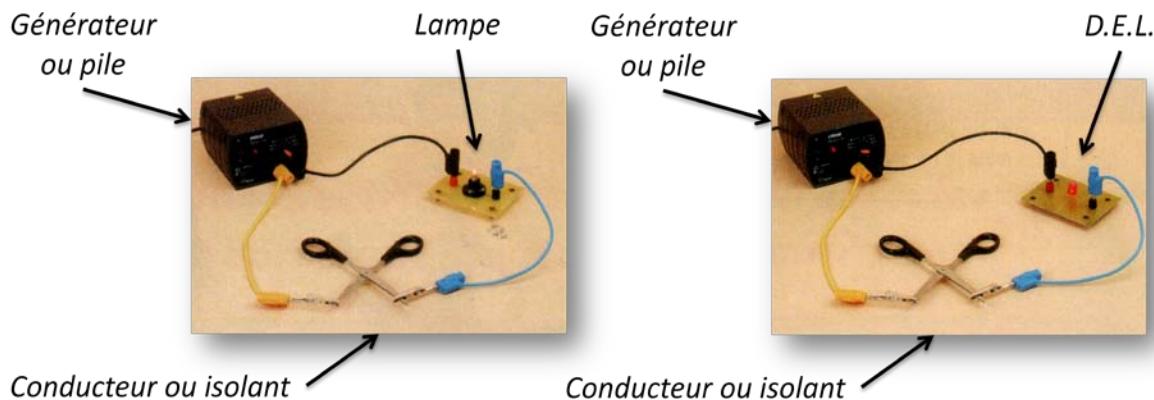


Activité 6 – Conducteurs et isolants

1) Circuit à réaliser

Réalisez les circuits ci-dessous, constitué d'une lampe (ou une D.E.L. qui est plus sensible que la lampe), une pile et des objets conducteurs ou isolants.



2) Expérience à réaliser

Intercalez différents objets entre les fils déconnectés.

3) Question : état de la lampe et la D.E.L. pour chaque conducteur / isolants

Objet	rien	ciseaux	règle	fil électrique	verre	eau du robinet	eau salée
Substance	air	acier	plastique	cuivre	verre	eau	eau salée
Lampe							
D.E.L.							