

تمارين

تمرين 1


- أحسب قيمة التوتر بين مربطي وشيعة مقاومتها مهملة و معاملها للتحريض $H = 0,2$ في كل من الحالتين التاليتين:

أ- يمر فيها تيار مستمر شدته $I = 1,5$ A ،

ب- يمر فيها تيار شدته يتغير خطياً من 0 إلى 70 mA خلال مدة تساوي 10 ms.

- أحسب ثابتة الزمن لدارة تتكون من وشيعة مقاومتها $r = 10 \Omega$ و معاملها للتحريض $H = 9 mH$ مركبة على التوالي مع موصل أومي مقاومته $R = 90 \Omega$.


- يتكون ثنائي قطب RL من وشيعة مقاومتها r و معاملها للتحريض L يمثل المحنى التالي استجابة لرتبة توتر صاعدة قيمتها القصوى $E = 20$ V .
أ- حدد r و L .
ب- أحسب الطاقة القصوى للوشيعة.

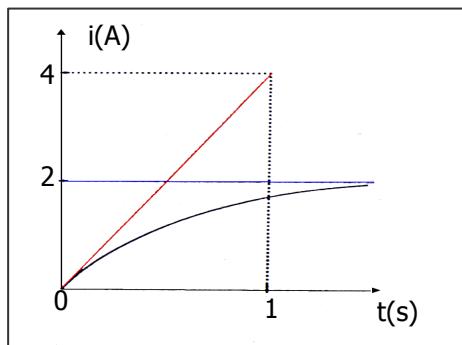

تمرين 2

يراد تحديد قيمة L معامل التحرير لوشيعة و r مقاومتها. من أجل ذلك ترك الوشيعة على التوالي مع موصل أومي مقاومته R قابلة للتغيير و مولد مؤتمث قوته الكهرومتحركة $E = 5$ V .

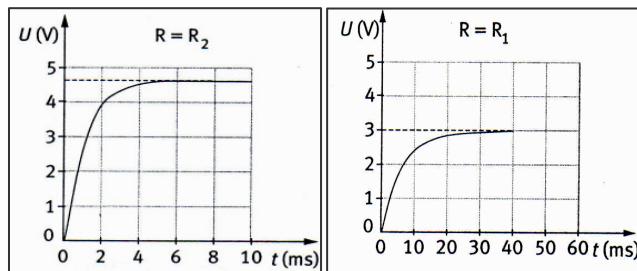بواسطة راسم التذبذب تعانين تغيرات التوتر بين مربطي الموصل الأومي بالنسبة لقيمتي L : $R = R_1 = 10 \Omega$ و $R_2 = 100 \Omega$ فيحصل على المبيانين التاليين:





-1 حدد مبيانيا τ_1 و τ_2 ثابتة الزمن لكل حالة.

-2 أثبت العلاقة التالية: $L = \frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 - \tau_2} \cdot (R_2 - R_1)$ ثم أحسب قيمة L .

-3 استنتاج قيمة r .

تمرين 3

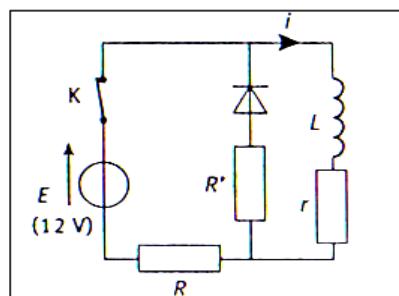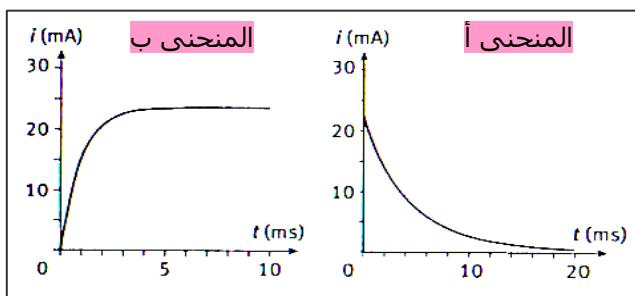في دراسة تجريبية أنجز التركيب الممثل في الشكل التالي حيث $E = 12$ V و $R' = 100 \Omega$ و $R = 500 \Omega$ و $r = 10 \Omega$. يغلق قاطع التيار K و بعد مدة زمنية يفتح. يمكن نظام معلوماتي من تسجيل تغيرات شدة التيار المار في الدارة خلال إقامته و خلال انقطاعه.



-1 حدد المحنى الموفق لكل حالة.

-2 ما دور الصمام الثنائي؟

-3 عند فتح قاطع التيار K عند $t=0$ بين أـ المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار $i(t)$ هي:

$$\tau = \frac{L}{R' + r} \quad \text{حيث: } \frac{di}{dt} + \frac{1}{\tau} i = 0$$

-4 حل هذه المعادلة يكتب على الشكل التالي: $i(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + B$ حيث A و B ثابتان. حدد هاتين الثابتتين.

-5 من خلال دراسة رياضية للدالة $i(t)$ قارن تغيراتها مع المحنى المحصل عليه تجريبيا.

-6 حدد بطريقتين ثابتة الزمن لثنائي القطب $L(R' + r)$ ثم استنتاج قيمة L .