

إضافية التوترات Additivité des tensions


الدرس رقم 7 :

I - قياس التوتر الكهربائي في دارة متوالية :

أ - تجربة و ملاحظة :

جدول القياسات :

الفولطمتر	توتره
V	$U = \dots$
V_1	$U_1 = \dots$
V_2	$U_2 = \dots$

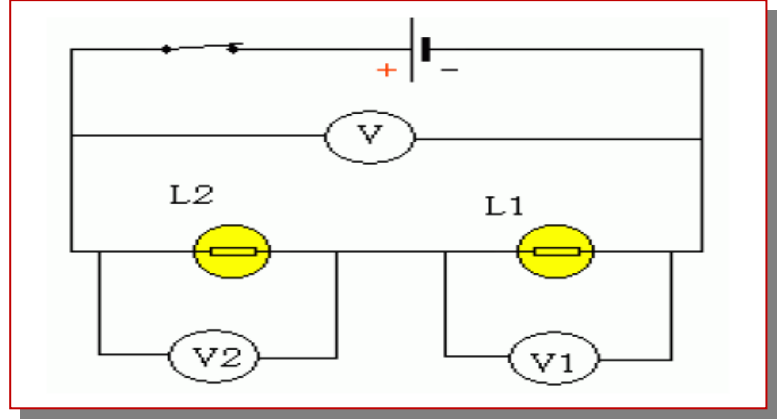

$$U = U_1 + U_2$$

نلاحظ أن :

ب - استنتاج :


يساوي التوتر بين مربطي مجموعة من المستقبلات المركبة على التوالي في دارة كهربائية مجموع التوترات بين مربطي كل مستقبل .

II - قياس التوتر الكهربائي في دارة عناصرها مركبة على التوازي :

أ - تجربة و ملاحظة :

جدول القياسات :

الفولطمتر	توتره
V	$U = \dots$
V_1	$U_1 = \dots$
V_2	$U_2 = \dots$

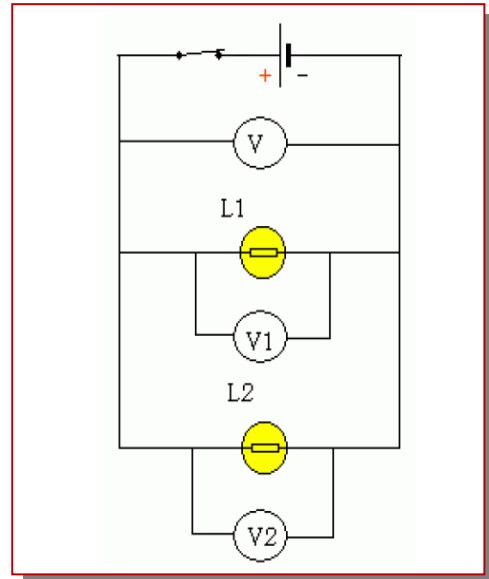

$$U = U_2 = U_1$$


نلاحظ أن :

ب - استنتاج :

تكون التوترات بين مريطي المستقبلات المركبة على التوازي في دارة كهربائية مغلقة متساوية .

III - تركيب الأعمدة على التوالي :

أ - تجربة و ملاحظة :

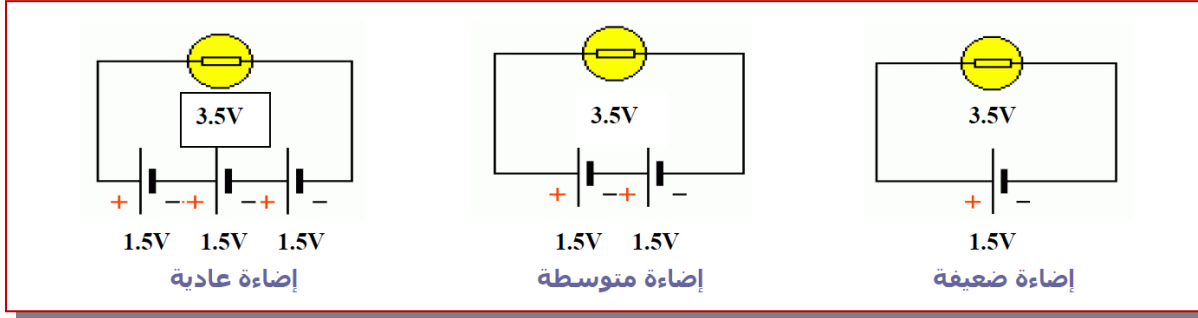

ب - استنتاج :

يساوي التوتر بين مجموعة من الأعمدة مركبة على التوالي ، حيث يكون القطب الموجب للعمود متصل بالقطب السالب للعمود الذي يليه مجموع التوترات بين كل عمود ، ويمكن هذا التركيب من الحصول على توتر مرتفع .