



Epreuve de Physique B

Durée 4 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est autorisé.

AVERTISSEMENT

La **présentation**, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la **clarté et la précision** des raisonnements entreront pour une **part importante** dans l'**appréciation des copies**. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs.

Le problème comporte trois parties largement indépendantes sur le thème général de l'effet de la présence d'un conducteur sur le champ électromagnétique.

Remarques préliminaires importantes.

Il est rappelé aux candidat(e)s que :

- les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au même titre que les développements analytiques et les applications numériques ;
- tout au long de l'énoncé, les paragraphes en italiques ont pour objet d'aider à la compréhension du problème ;
- tout résultat fourni dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré par les candidat(e)s ;
- $\cos(a + b) + \cos(a - b) = 2 \cos(a) \cdot \cos(b)$.

PREMIERE PARTIE (50 % du barème)

Reflexion d'une OPPH sur une plaque métallique

On considère une plaque métallique conductrice, de grandes dimensions considérées comme infinies suivant Ox et Oz, de conductivité γ , de perméabilité μ_0 et de permittivité ε_0 , occupant tout le demi-espace $y < 0$, comme le montre la figure 1 ci-dessous.

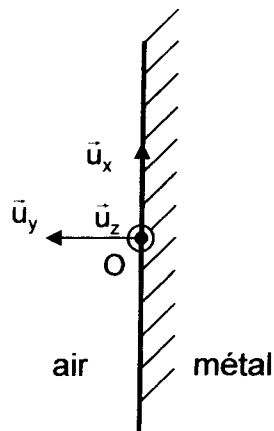


Figure 1

On envoie une OPPH (onde plane progressive harmonique) incidente, de polarisation rectiligne, notée (\vec{E}_i, \vec{B}_i) sur cette plaque métallique, le vecteur d'onde de l'onde incidente étant $\vec{k}_i = -k \cdot \vec{u}_y$ ($k > 0$). Le champ électrique associé à l'onde incidente a pour expression :

$\vec{E}_i = E_0 \cos(\omega t + ky) \vec{u}_x$. Le trièdre trirectangle Oxyz est direct, l'axe Oy est orienté vers la gauche.

Données numériques :

$$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1} ; \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1} ; c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}.$$

A / REFLEXION SUR UN PLAN CONDUCTEUR PARFAIT

Dans toute cette partie A, la conductivité γ est supposée infinie ; le métal est alors considéré comme un conducteur parfait.

- A1.** Rappeler les équations de Maxwell dans le vide, en l'absence de charges et en l'absence de courants.
- A2.** Etablir l'équation de propagation du champ électrique dans le vide. Comment s'appelle ce type d'équation ? Quelle relation existe entre la vitesse de propagation c et les constantes ϵ_0 et μ_0 ?
- A3.** Traduire le fait que le champ \vec{E}_i satisfait à cette équation aux dérivées partielles : quelle relation lie ω , k et c ?
- A4.** Quelle est l'expression du champ magnétique incident \vec{B}_i ? Préciser son amplitude B_0 . Quelle équation de propagation vérifie le champ \vec{B}_i ?

On cherche une onde réfléchie sous la forme d'une OPPH, de polarisation rectiligne, notée (\vec{E}_r, \vec{B}_r) et de vecteur d'onde \vec{k}_r . En surface du métal ($y=0$) règnent une densité surfacique de charges σ et un courant surfacique \vec{j}_s , uniformes et non permanents.

- A5.** Quelles sont les unités de σ et de \vec{j}_s ? Que valent les champs électrique et magnétique dans le métal ? Quelles sont les deux relations de passage en $y = 0$? Quelle composante du champ électrique est toujours continue à la traversée d'une surface ?
- A6.** Pourquoi les ondes incidentes et réfléchies ont-elles la même fréquence ? Quelle relation lie ici \vec{k}_r à \vec{k}_i ? Détailler le raisonnement.
- A7.** Etablir l'expression du champ \vec{E}_r en tout point du plan $y = 0^+$, puis en déduire celles de \vec{E}_r et de \vec{B}_r en tout point du $\frac{1}{2}$ espace $y > 0$.
- A8.** Que vaut le champ électromagnétique total $(\vec{E}_{\text{tot}}, \vec{B}_{\text{tot}})$ résultant de la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie ? Quelle est sa particularité ?
- A9.** Quelle propriété particulière possède le plan $y = 0$ vis-à-vis du champ électromagnétique total ? En déduire les expressions de σ et de \vec{j}_s . Donner une interprétation qualitative des résultats obtenus.
- A10.** Quelle est l'énergie volumique associée à l'onde incidente ? Même question pour l'onde réfléchie. Comparer les résultats.
- A11.** Quelle puissance instantanée P_i apportée par l'onde incidente traverse une surface S orthogonale à la direction de propagation ? Même question pour l'onde réfléchie (P_R). Comparer ces résultats à ceux obtenus à la question A.10. Commenter.
- A12.** Comparer les moyennes temporelles de P_i et de P_R ; commenter physiquement.

B / Réflexion de l'onde avec prise en compte de la conductivité du métal.

En réalité le métal de la plaque de la figure 1 a une conductivité qui n'est pas infinie ce qui permet au champ électromagnétique de pénétrer dans le métal ; il sera noté (\vec{E}_t, \vec{B}_t) . Les résultats suivants seront admis :

en posant $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$, il vient, lorsque $k\delta \ll 1$, avec $k = \frac{\omega}{c}$,

$$\vec{E}_t = \sqrt{2} k \delta E_0 e^{\frac{+y}{\delta}} \cos\left(\omega t + \frac{y}{\delta} + \frac{\pi}{4}\right) \vec{u}_x \quad \text{et} \quad \vec{B}_t = 2 \frac{E_0}{c} e^{\frac{+y}{\delta}} \cos\left(\omega t + \frac{y}{\delta}\right) \vec{u}_z .$$

Le courant surfacique est alors nul ; dans le métal règnent une densité de courant \vec{j} et une densité de charge $\rho = 0$.

Donnée numérique : $\gamma = 10^7 \text{ S.m}^{-1}$.

- B1.** Quelle est la dimension de δ ? Que représente cette grandeur ? Application numérique : représenter la courbe $\log(\delta)$ en fonction de $\log(\omega)$ pour $1 \text{ rad/s} < \omega < 10^6 \text{ rad/s}$.
- B2.** Rappeler l'expression -en fonction de \vec{j} et de \vec{E} - de la puissance volumique cédée par le champ électromagnétique à la matière et, en appliquant la loi d'Ohm locale dans le métal, évaluer sa moyenne temporelle .
En déduire la puissance moyenne totale $\langle P_J \rangle$ dissipée dans la portion de cylindre d'axe Oy, de section S et délimitée par les plans $y = 0$ et $y = -L$, avec $L \gg \delta$.
- B3.** Déterminer la puissance moyenne $\langle P_t \rangle$ rayonnée par l'onde transmise à la travers la section droite d'abscisse $y = 0$; comparer au dernier résultat de la question B2 ; commenter en détails.
Que remarquerait-on si, la pulsation étant fixée, on faisait tendre la conductivité vers l'infini ? Commenter.
- B4.** Ecrire la relation de passage en $y = 0$ pour le champ électrique, et en déduire, pour tout $y > 0$, le champ \vec{E}_r de l'onde électromagnétique réfléchie, puis le champ \vec{B}_r .
- B5.** Quelle est la puissance moyenne $\langle P_R \rangle$ rayonnée par l'onde réfléchie à travers une surface S orthogonale à la direction de propagation ?
- B6.** En limitant l'analyse aux termes de degré inférieur ou égal à 1 en $k\delta$ (ne pas oublier que $k\delta \ll 1$), quelle relation simple obtient-on entre les puissances moyennes rayonnées $\langle P_t \rangle$ (voir question A12), $\langle P_R \rangle$ (voir question B5), et $\langle P_t \rangle$ (voir question B3). Commenter.

DEUXIEME PARTIE (30 % du barème)

Etude d'une bobine inductrice, facteur de qualité d'un circuit résonnant

A / ETUDE D'UNE BOBINE PLATE

Considérons une spire plane circulaire (C) dans le plan (Oxy), de centre O, de rayon R et d'axe Oz (Figure 2). Cette spire est parcourue par le courant d'intensité constante I. Les vecteurs unitaires sont \vec{u}_x , \vec{u}_y et \vec{u}_z . Un point P de la spire est repéré par l'angle θ . L'élément de spire de

longueur $R\delta\theta$ crée au point M $\vec{\delta B}_1(\vec{M})$. On pourra utiliser l'angle β sous

lequel le rayon de la spire est vu du point M soit $\beta = (\widehat{OMP})$.

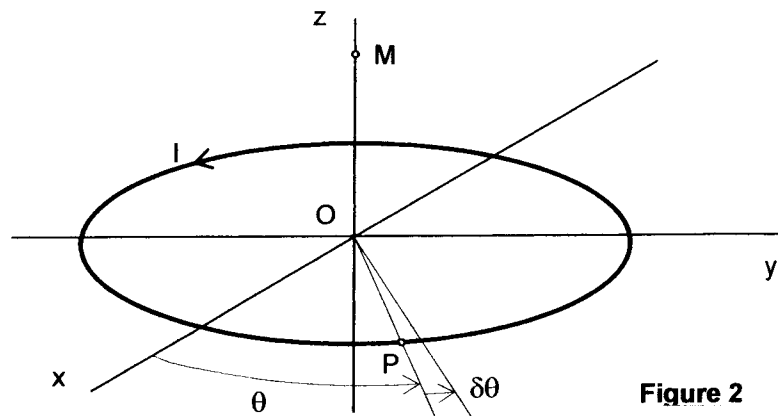


Figure 2

A1. Rappeler l'expression de $\vec{\delta B}_1(\vec{M})$.

A2. Trouver, à l'aide des symétries, la direction du champ total $\vec{B}_1(\vec{M})$ produit par la spire complète au point M.

Déterminer ce champ résultant $\vec{B}_1(\vec{M})$, puis le champ résultant $\vec{B}_1(\vec{O})$ au point O.

Une bobine plate est constituée de N spires jointives d'axe commun (Oz) et bobinées entre les rayons R_1 et R_2 (Figure 3). Cette bobine est parcourue par le courant d'intensité I. Le fil de la bobine est supposé infiniment conducteur.

A3. Combien de spires sont contenues dans la portion de bobine comprise entre les rayons r et $r + \delta r$? Quel est le champ $\vec{\delta B}(\vec{O})$ produit par cette fraction de bobine au point O ?

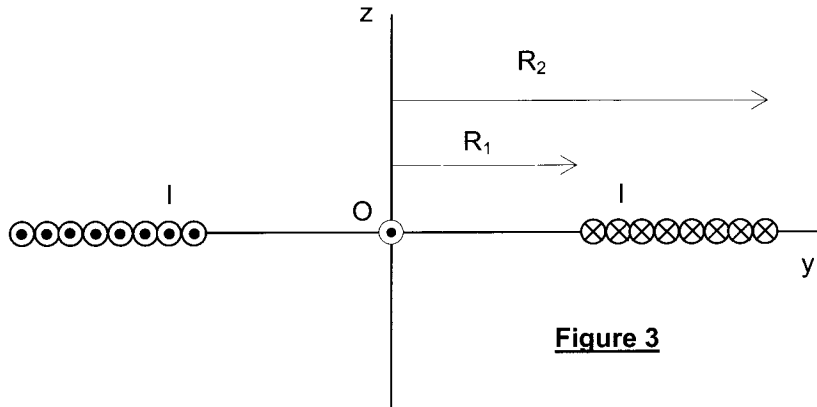


Figure 3

A4. En déduire le champ $\vec{B}(O)$ produit par la bobine complète au point O. Donner le résultat en fonction de I , N , R_1 , R_2 et de constantes à préciser.

A5. Application numérique : $I = 0,01A$, $N = 250$, $R_1 = 0,2m$, $R_2 = 0,3m$.

A6. On suppose connu le champ magnétique créé par la bobine entière en tout point de son plan xOy . Quelle en est la direction ?

Déterminer son flux à travers les spires situées dans la portion de bobine comprise entre les rayons r et $r + \delta r$ sous la forme, compte tenu des symétries, d'une intégrale simple (en précisant bien les bornes et **sans chercher à calculer cette intégrale**) et en déduire les expressions du flux propre de la bobine et de son inductance propre L_0 en fonction d'une intégrale double que l'on ne cherchera pas à calculer.

L_0 dépend-elle de la valeur de l'intensité I du courant ? Justifier.

A7. Proposer un montage électrique simple permettant de mesurer L_0 .

B / BOBINE REELLE, CIRCUIT RESONANT.

La bobine précédente (b) est placée à proximité d'une pièce métallique conductrice, de perméabilité $\mu = \mu_0 \mu_r$, avec $\mu_r > 1$. Elle peut être rapprochée ou éloignée de la pièce. La bobine, alimentée par une tension $u(t) = U_{\text{eff}} \sqrt{2} \cos(\omega t)$ est parcourue par un courant variable $i(t) = I_{\text{eff}} \sqrt{2} \cos(\omega t - \varphi)$. On se place dans le cadre de l'approximation des états quasi-stationnaires. Pour une position et une pulsation données, U_{eff} , I_{eff} et φ sont fixés.

B1. Les mesures montrent que l'inductance L de la bobine varie en fonction de sa position par rapport à la pièce. Pourquoi ?

B2. Dans quel sens varie l'inductance propre d'une bobine lorsqu'on y introduit un noyau de fer ? En déduire, sans justification, quelle relation d'ordre lie, pour la bobine étudiée, L et L_0 , inductance propre en absence de la pièce.

B3. La puissance moyenne P_b absorbée par la bobine dépend elle aussi de sa position par rapport à la pièce. Pourquoi ? Rappeler son expression en fonction de U_{eff} , I_{eff} et φ .

On adopte comme modèle équivalent de la bobine en présence de la pièce : une bobine d'inductance propre L et de résistance R . L et R dépendent de la position de la bobine par rapport à la pièce.

B4. Donner les expressions de L et de R en fonction de U_{eff} , I_{eff} , ω et φ .

On considère maintenant le circuit résonant constitué de la bobine (b) en série avec un condensateur de capacité C_0 et un interrupteur K. Le modèle électrique est alors un circuit RLC (Figure 4). A $t=0$ le condensateur est initialement chargé la tension à ses bornes vaut $v_c(0) = U_0$,

($U_0 < 0$) et on ferme l'interrupteur. On posera $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_0}}$ et $m = \frac{R}{2L\omega_0}$. Le facteur de qualité du

circuit vaut $Q = \frac{1}{2m}$.

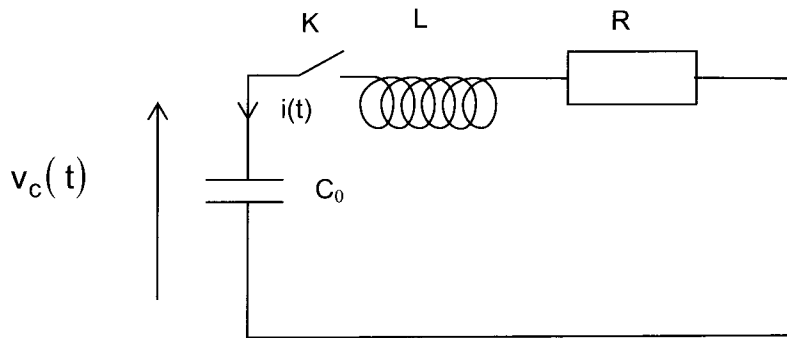


Figure 4

B5. Etablir les équations différentielles auxquelles satisfont $i(t)$ et $v_c(t)$.

B6. Les résoudre lorsque $m < 1$.

Un enregistrement du courant pendant la décharge du condensateur est donné à la figure 5 ci-dessous.

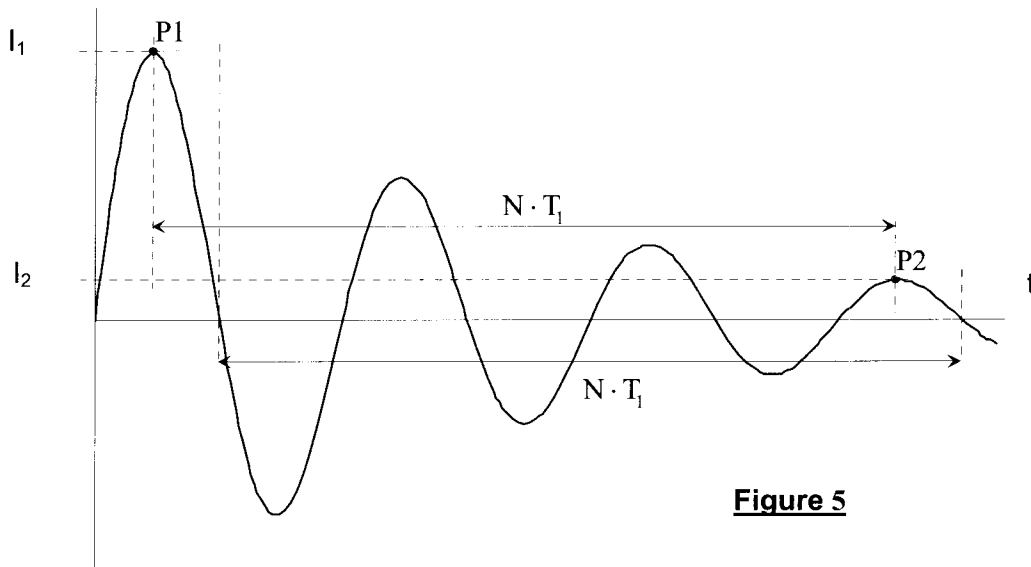


Figure 5

B7. Montrer comment la connaissance du rapport des amplitudes I_1 et I_2 et de la durée NT_1 (voir figure 5 ci-dessus) permet de trouver les valeurs de ω_0 et de m , puis de L et R.

Application numérique : $C_0 = 22\text{nF}$, $N = 3$, $T_1 = 0,4 \text{ ms}$. En utilisant le graphe de la figure 5, déterminer ω_0 , m , L et R.

TROISIEME PARTIE (20 % du barème)

Etude d'un détecteur de métal

A / ETUDE D'UN OSCILLATEUR

Le circuit oscillant de la partie précédente est utilisé dans le montage électronique de la figure 6 où figure un amplificateur opérationnel idéal, fonctionnant en régime linéaire, et trois résistances, dont une réglable (R_3).

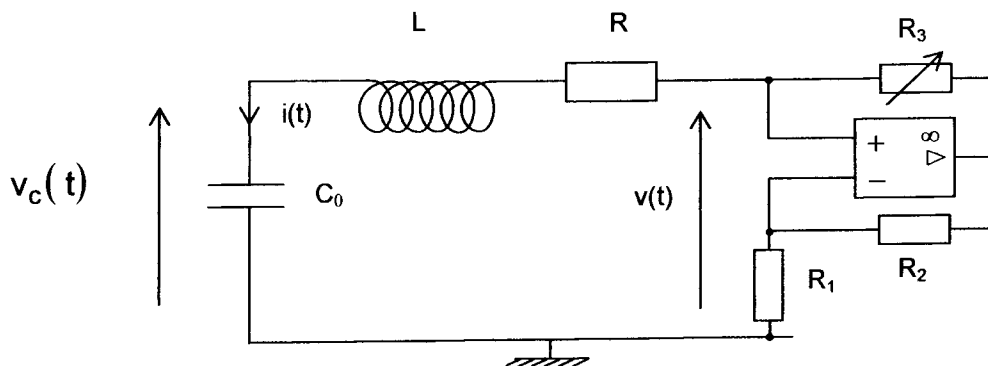


Figure 6

A1. Etablir la relation entre $i(t)$, $v(t)$, R_1 , R_2 et R_3 .

A2. En déduire l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$. On posera $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_0}}$, $m = \frac{R}{2L\omega_0}$ et

$$m' = \frac{R_3 R_1}{2R_2 L \omega_0}.$$

A3. Etudier qualitativement le fonctionnement du montage lorsque $m' < m$ et lorsque $m' > m$. Que se passe-t-il théoriquement si $m' = m$? Cette condition est-elle réalisable ? Quel est le rôle de la résistance réglable R_3 ?

Application numérique : $C_0 = 22 \text{ nF}$, $L = 20 \text{ mH}$. A quelle fréquence peut fonctionner cet oscillateur ?

A4. La tolérance sur la valeur de la capacité du condensateur est donnée à 5%. Quel écart relatif de fréquence pourra en découler ?

B / DETECTEUR DE METAL

On réalise deux oscillateurs sinusoidaux du type étudié au A ci-dessus, avec deux bobines b_1 et b_2 de mêmes dimensions. Les deux bobines sont placées côte à côte dans la tête de détection de l'appareil mais leur couplage magnétique reste négligeable (l'inductance mutuelle entre les deux bobines est négligée). La tête de détection est sensiblement plane, et parallèle au sol. Les oscillateurs sont appelés osc_1 et osc_2 , leurs sorties respectives sont les tensions v_{c1} et v_{c2} aux bornes des condensateurs ; on supposera que ces deux tensions sont de même amplitude, notées V_0 , de l'ordre du volt, et on notera f_1 et f_2 leurs fréquences respectives.

En l'absence de pièce métallique et loin du sol, les fréquences d'oscillations sont f_{10} et f_{20} (f_{20} est supposée supérieure à f_{10}).

Le montage complet du détecteur est donné à la figure 7. Un multiplieur donne en sortie le signal $V_A = A \cdot V_{c1} \cdot V_{c2}$, il est suivi par un filtre passe-bande de fréquence centrale $f'_0 = f_{20} - f_{10}$, de gain G et de facteur de qualité Q' , et d'un convertisseur fréquence – tension. L'élément final de la chaîne est un voltmètre numérique qui reçoit du convertisseur fréquence-tension une tension égale à $B \cdot (f - f'_0)$, lorsque celui-ci reçoit un signal périodique de fréquence f .

Le montage fonctionne correctement si f'_0 est de l'ordre de grandeur de 100 Hz.

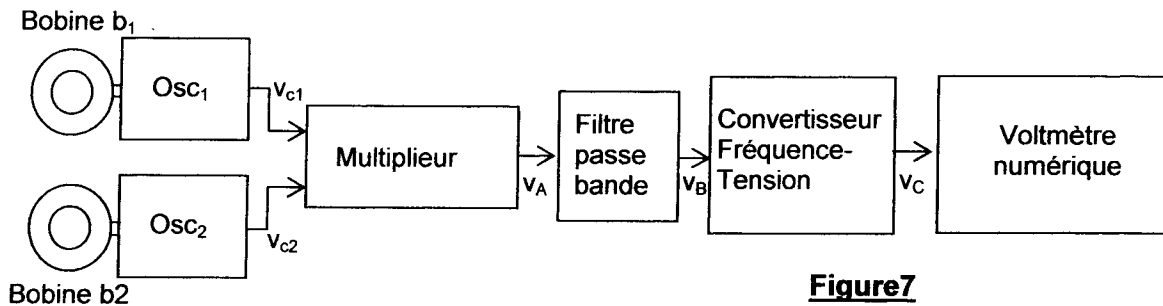


Figure7

B1. Quelles sont les unités des coefficients A (pour le multiplieur) et B (pour le convertisseur fréquence-tension) ?

B2. Quel est le rôle du multiplieur suivi du filtre passe bande ? Sachant que $Q' = 20$ et que f_{10} et f_{20} sont de l'ordre de 8 kHz, montrer, avec précisions quantitatives, que le signal à l'entrée du convertisseur fréquence-tension est assimilable à une tension sinusoïdale, dès lors que l'écart entre f_{10} et f_{20} est situé dans la bande passante du filtre.

B3. Pourquoi les deux fréquences f_{10} et f_{20} ont-elles peu de chance d'être identiques ? Comment peut-on ajuster l'écart entre ces deux fréquences ?

La présence du sol modifie les lignes de champ des bobines b_1 et b_2 . Il s'ensuit une variation de fréquence Δf -sensiblement identique sur chaque oscillateur- qui n'a pas d'influence sur la sortie du montage.

B4. Expliquer cette absence d'influence.

On suppose que la présence d'un objet métallique plus proche de la bobine b_1 que de la bobine b_2 induit une diminution de fréquence Δf sur f_1 , alors que f_2 reste quasi-constante..

Application numérique : $f_{10} = 7516$ Hz ; $f_{20} = 7653$ Hz ; $\Delta f = 5$ Hz ; $A = 0,1$ SI ; $B = 0,6$ SI ; $G = 12$.

Calculer la tension à l'entrée du voltmètre numérique suite à la détection de l'objet métallique.

B5. Expliquer en détails ce qu'observe l'utilisateur de ce détecteur de métaux lorsque la tête de détection se déplace de part et d'autre de l'objet métallique.

FIN DE L'EPREUVE